

连接/参考器件

ADL5801	高IP3、10 MHz至6 GHz有源混频器
HMC512	集成Fo/2和4分频SMT的VCO，9.6 GHz至10.8 GHz
ADF4355-2	集成VCO的微波宽带频率合成器 Integrated VCO
AD8065	高性能、145 MHz FastFET运算放大器
ADP151	超低噪声、200 mA CMOS线性调节器
ADM7150	800 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器
ADF4002	鉴相器/PLL频率合成器

低相位噪声的转换锁相环频率合成器

评估和设计支持

电路评估板

[CN-0369 电路评估板 \(EVAL-CN0369-SDPZ\)](#)

[系统演示平台 \(EVAL-SDP-CS1Z\)](#)

[ADL5801 评估板 \(ADL5801-EVALZ\)](#)

[ADF4355-2 评估板 \(EV-ADF4355-2SD1Z\)](#)

设计和集成文件

[原理图、布局文件、物料清单](#)

电路功能与优势

图 1 所示电路框图是一个低相位噪声转换环路频率合成器（也称为偏移环路）。此电路将[ADF4002](#)锁相环（PLL）的较低 100 MHz 参考频率转换到 5.0 GHz 至 5.4 GHz 的较高频率范围，后一频率由本振（LO）频率决定。

与仅采用 PLL 的频率合成器相比，转换环路频率合成器的相位噪声非常低（ <50 fs）。相位噪声之所以很低，是因为[ADF4002](#)整数 N 分频 PLL 使用的 N 值非常低，该 N 值用于控制压控振荡器（VCO）。本例中，[ADF4002](#)鉴频鉴相器（PFD）运行频率为 100 MHz， $N = 1$ ，所产生的相位噪声性能不受 PLL 的 N 值限制。

Rev. 0

Circuits from the Lab[®] reference designs from Analog Devices have been designed and built by Analog Devices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design and construction of each circuit, and their function and performance have been tested and verified in a lab environment at room temperature. However, you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly, in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause whatsoever connected to the use of any Circuits from the Lab circuits. (Continued on last page)

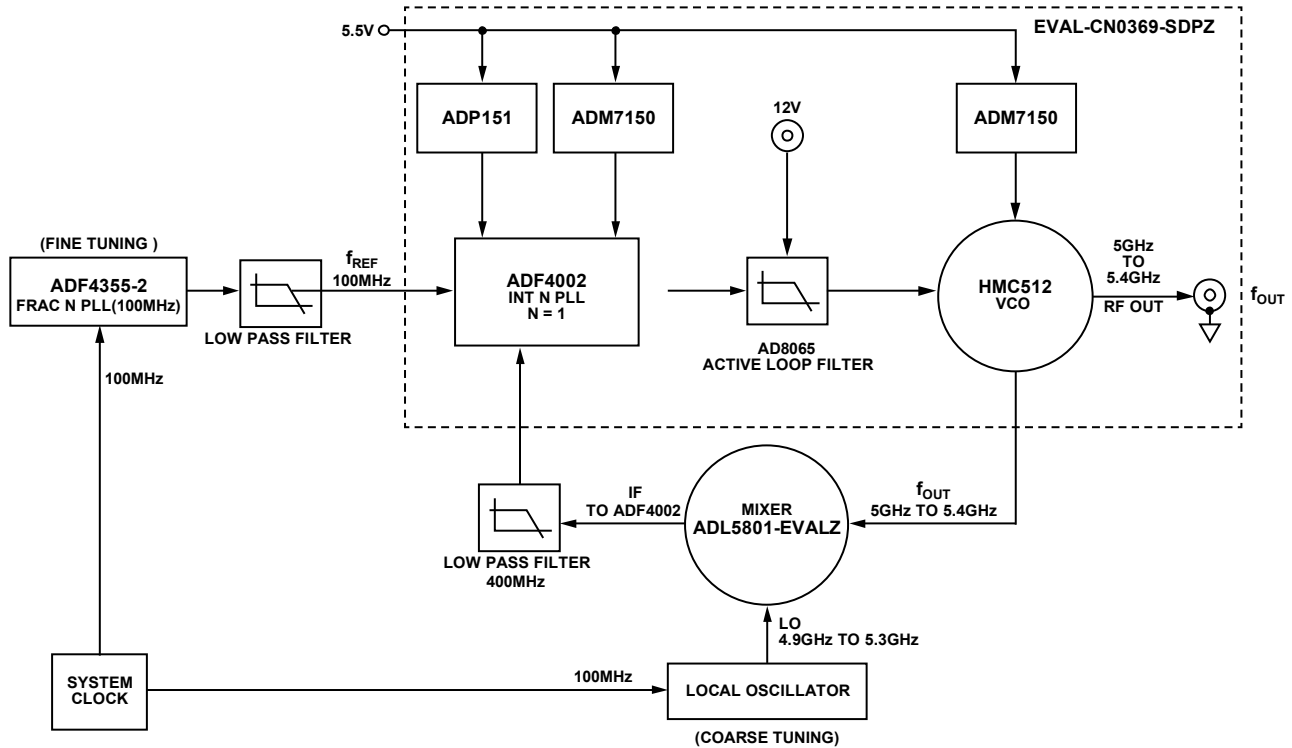


图1. 转换环路频率合成器框图

电路描述

在标准PLL和VCO频率合成器系统中，低相位噪声一般是主要目标。PLL的相位噪声可用两个分量来描述：一个是平坦噪声分量，即所谓PLL品质因数 (FOM)；另一个是1/f噪声曲线分量，即所谓PLL 1/f或闪烁噪声。

PLL噪底 PN_{TOT1} 由下式给出：

$$PN_{TOT1} = PN_{SYNTH} + 20\log_{10}(N) + 10\log_{10}(f_{PDF}) \quad (1)$$

其中：

PN_{SYNTH} 为频率合成器FOM，是器件特定的。

N 为PLL所用的分频比。

f_{PDF} 为鉴频鉴相器的频率。

N 值为1的PLL的噪底为 $10\log_{10}(f_{PDF})$ 。

PLL 1/f噪声 PN_{TOT2} 由下式给出：

$$PN_{TOT2} = PN_{1/f} + 20\log_{10}(f_{RF}/1 \text{ GHz}) + 10\log_{10}(10 \text{ kHz}/f) \quad (2)$$

其中：

$PN_{1/f}$ 为数据手册中相对于输出RF频率偏移10 kHz时的PLL 1/f噪声（归一化到1 GHz输出）。

f_{RF} 为输出RF频率。

PLL总噪声 PN_{TOT} 由下式给出：

$$PN_{TOT} = \sqrt{(PN_{TOT1})^2 + (PN_{TOT2})^2} \quad (3)$$

此等式表明噪声源以和方根形式相加；因此，总噪声以较大噪声源为主。

N 值非常低的PLL，其相位噪声以PLL 1/f噪声为主。

转换环路频率合成器根据 N 分频器值解耦所需的通道间隔，从而优化PLL的相位噪声。在这个转换环路频率合成器例子中， $N = 1$ 。

图1中的转换环路频率合成器将较高频率4.8 GHz至5.2 GHz VCO锁定至100 MHz f_{REF} 信号。 $ADL5801$ 混频器和LO共同执行此PLL的分频功能。

LO在反馈环路中， $ADF4002$ PLL的平衡方程变为：

$$f_{REF}/R = (f_{OUT} - f_{LO})/N$$

其中 N 和 R 分别为 N 和 R 分频器值（本电路中， $R = 1$ 且 $N = 1$ ）。

因此，输出频率为：

$$f_{OUT} = f_{LO} + f_{REF}$$

ADF4355-2 小数N分频频率合成器

本电路中的 $ADF4355-2$ 为转换环路提供参考频率 (f_{REF})，如图2所示。

 


图2. ADF4355-2和环路滤波器

ADF4355-2是一款集成 VCO 的宽带频率合成器，提供 55 MHz 到 4400 MHz 的输出频率范围。ADF4355-2使用 38 位高分辨率模数，可以实现非常精细的频率分辨率，无频率残差。本电路中的ADF4355-2使用 50 MHz 的 PFD 和 100 kHz 的环路带宽。利用 ADI 公司的ADIsimPLL工具来设计和仿真环路滤波器。图 3 显示了ADIsimPLL仿真的相位噪声性能。100 kHz 的环路带宽 (LBW) 足以让ADF4355-2实现所需的精密频率调谐。

 


图3. ADF4355-2仿真输出相位噪声 (100 MHz时)，来自ADIsimPLL

本设计中的ADF4355-2以6400 MHz的内部VCO频率工作。该高VCO频率用最大分频值64分频后，产生100 MHz RF输出频率。在VCO输出端增加一个分频器可改善相位噪声性能，每2分频提高6 dB。分频后的VCO输出包含分频过程固有的谐波。在ADF4355-2的RF输出端插入一个100 MHz低通滤波器以滤除这些谐波。

偏移10 kHz时，仿真相位噪声为-137 dBc。对于此转换环路，ADF4355-2是首选参考器件，因为其具有非常低的相位噪声和非常精密的输出频率分辨率。

图4显示了在EV-ADF4355-2SD1Z RFOUTA获得的相位噪声曲线。

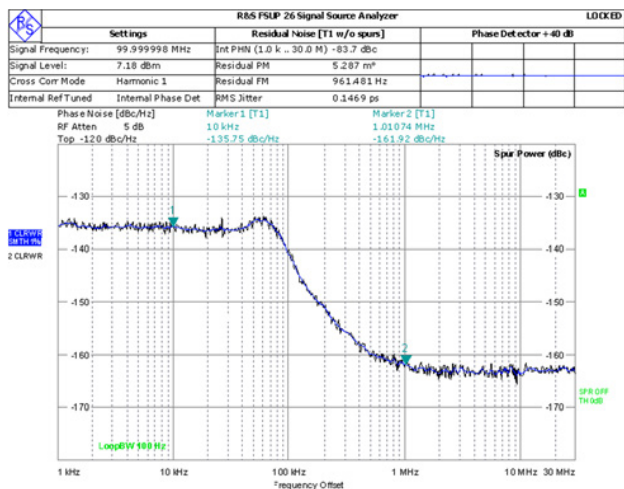


图4. ADF4355-2, $f_{OUT} = 100$ MHz

ADF4002 转换环路频率合成器

ADF4002为转换环路频率合成器，以100 MHz的高PFD频率和最小N = 1工作。以高PFD频率工作可减少参考杂散并降低N值，从而降低相位噪声。为获得更好的杂散性能，转换环路频率合成器使用整数N分频PLL操作，而不是小数N分频。ADF4002满足整数N分频操作、低最小N值和良好相位噪声性能的要求。精密调谐由参考源提供，故无需小数N分频。本电路中，ADF4002的RF输入由ADL5801混频器的100 MHz IF输出驱动。

ADF4002内部电荷泵电源电压为5 V。然而，许多宽带VCO要求最高18 V的调谐电压。驱动9.6 GHz至10.8 GHz VCO需要2 V至12 V的调谐电压。为此，必须使用有源环路滤波器。有源滤波器将ADF4002的输出调谐范围乘以运算放大器的增益。

ADF4002支持可编程电荷泵电流特性，用户可以在不改变物理元件的情况下更改环路滤波器动态特性。本电路中，LBW为1 MHz，使用的电荷泵电流为5 mA。若要降低或提高LBW，可以更改电荷泵电流，而无需实际改变环路滤波器元件。

采用AD8065构建有源滤波器

运算放大器AD8065具有24 V电源电压范围、大约145 MHz的增益带宽积 (GBP) 和低噪声特性 (7 nV/√Hz)。这些特性使它成为有源滤波器的理想选择。对于本应用，12 V电源电压用于AD8065即足以提供所需的输出摆幅。

对于大多数PLL应用，相位裕量建议设置为45°至55°，以便维持稳定的环路并使建立时间最短。在有源环路滤波器中（即环路滤波器中有一个运算放大器），有一个额外的极点出现在运算放大器的单位增益频率（或增益带宽积）处。此额外极点会带来额外的相位滞后；因此，根据极点的频率，它可能会使环路变得不稳定。

GBP与LBW的比值越大，相位滞后越少。例如，根据表1所示，GBP/LBW比值为10时，相位裕量降低5.7°。如果GBP/LBW比值过低，相位裕量也会变得过低，导致环路不稳定。

表1. 相位滞后与GBP:LBW比的关系

GBP/LBW比	额外相位滞后 (°)
5 (例如: GBP = 1 MHz, LBW = 200 kHz)	11.3
10	5.7
20	2.9

此电路使用1 MHz LBW；因此，AD8065的145 MHz GBP引起的相位滞后可忽略不计 (GBP/LBW = 145)。

AD8065还充当一个缓冲器，用以降低VCO输入电容的影响。

HMC512 VCO

ADF4002 PLL将100 MHz参考频率锁定至HMC512 VCO频率。HMC512的主要频率范围为9.6 GHz至10.8 GHz。本电路中，RFOUT/2用于输出信号 (f_{OUT}) 以及反馈到混频器的RF信号。RF输出 (f_{OUT}) 和混频器之间需要高反向隔离性能，以使LO到RF泄漏最小。选择一个带半频率输出的VCO。

宽环路滤波器带宽会让环路滤波器带宽内的高频VCO噪声通过。在环路滤波器带宽之外，VCO噪声占主导地位。因此，为实现该电路的低相位噪声优势，必须使用低噪声VCO。HMC512在100 kHz时的噪声低至-110 dBc/Hz，并具有半频率输出，因此它是理想的VCO选择，适合本电路中产生5.0 GHz至5.4 GHz输出的需要。

本振和ADL5801混频器

转换环路的混频器选择必须满足如下要求：

- 在所需频率范围中工作
- LO功率水平与LO源匹配
- 高RF至LO隔离度
- 低噪声系数

ADL5801满足上述要求。

图5显示了ADL5801混频器和本振的框图。一般而言，诸如ADL5801 (10 MHz至6000 MHz) 之类的有源混频器可提供所需的宽带操作、35 dB至40 dB的端口间隔离，并支持-6 dBm至0 dBm的典型LO驱动。LO泄漏会降低输出信

号的频谱纯度。低LO驱动加上端口间隔离可使LO到RF和LO到IF泄漏最小。

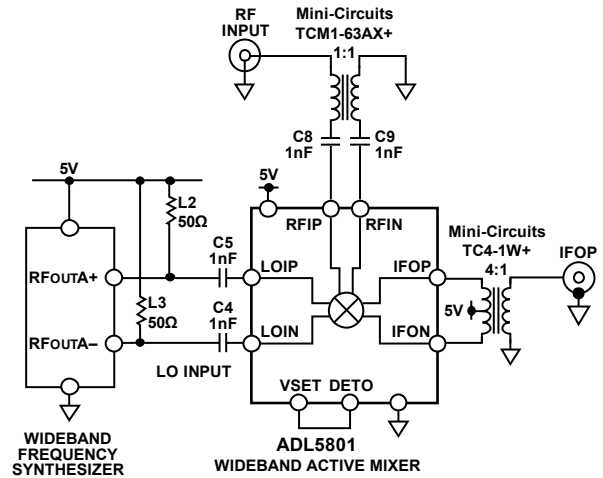


图5. ADL5801混频器LO输入

本振提供100 MHz步长的输出频率粗调功能，其相位噪声非常低。对于本电路评估，LO功能由R&S SMA100等工作台信号发生器提供。

转换环路设计与性能

此转换环路的核心是EVAL-CN0369-SDPZ板。图6所示为EVAL-CN0369-SDPZ的框图，其采用ADF4002 PLL、AD8065有源环路滤波器和HMC512 VCO。有源环路滤波器的组成元件如此图所示。ADIsimPLL用来设计该有源环路滤波器。

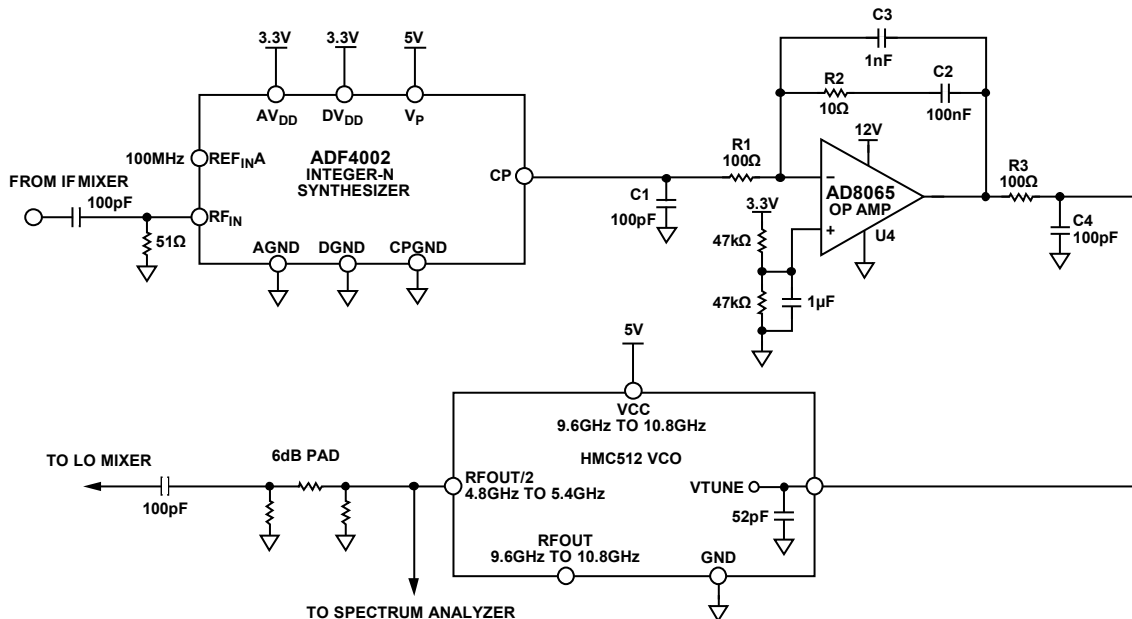


图6. EVAL-CN0369-SDPZ框图

ADIsimPLL软件还用来设计转换环路PLL的环路滤波器。

利用ADIsimPLL设计转换环路的最简单办法是用等效VCO代替VCO/混频器/滤波器模块。如果所用VCO利用 $K_v = 150 \text{ MHz/V}$ 将频率从5.0 GHz调谐到5.4 GHz，并且用户将其与4.9 GHz至5.3 GHz本振混频，则PLL看到的是VCO利

用 $K_v = 150 \text{ MHz/V}$ 将频率从400 MHz调谐到100 MHz。

图7显示了ADIsimPLL仿真相位噪声及对应的原理图（使用ADF4002），并且指示PLL环路锁定在100 MHz，相位噪声底增幅极小。

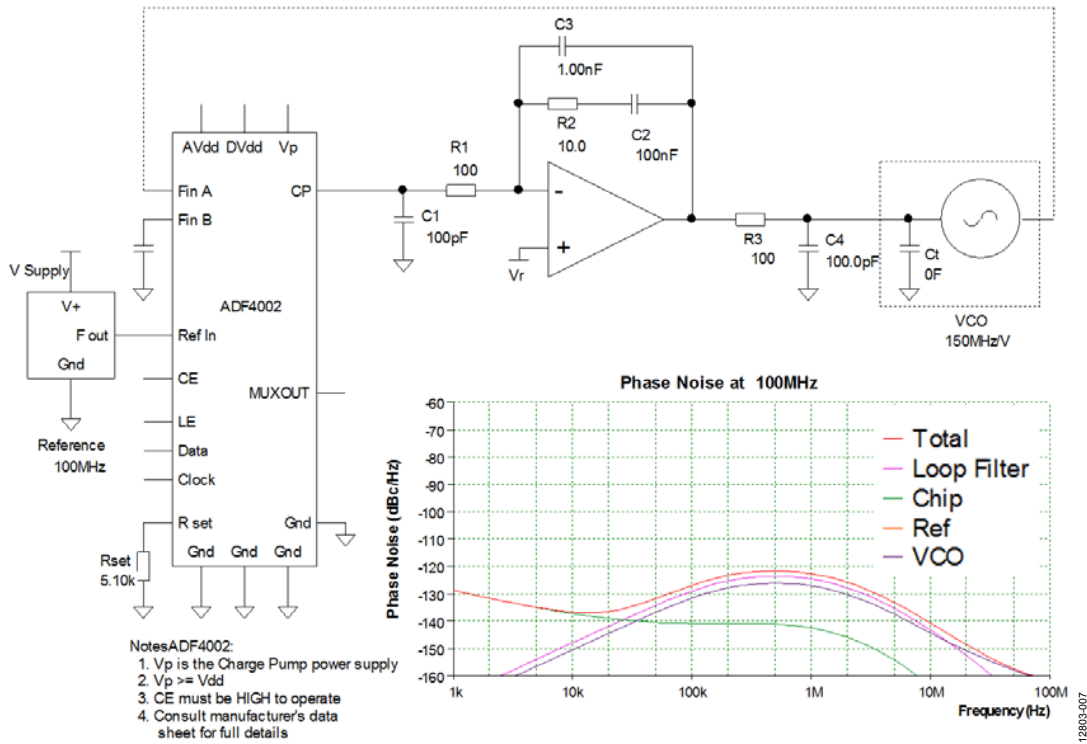


图7. ADIsimPLL原理图及仿真相位噪声， ADF4002 PLL

转换环路：实测相位噪声结果与独立 PLL

利用图1所示配置， $f_{OUT\ rms}$ 抖动测量结果小于50 fs，如表2所示。

在表2中， f_{REF} 是EVAL-CN0369-SDPZ的参考输入，来自ADF4255-2评估板。 f_{REF} 为转换环路提供精调。本振为ADL5801-EVALZ混频器评估板的LO，为转换环路提供粗调。 f_{OUT} 为ADL5801-EVALZ混频器评估板的LO，为转换环路提供粗调。 f_{OUT} 为来自EVAL-CN0369-SDPZ的VCO/2 RF输出。

表2. 图1所示转换环路PLL的相位噪声

f_{REF} (MHz)	本振 (MHz)	f_{OUT} 频率 (MHz)	f_{OUT} RMS抖动 (fs)
100.00	5300.00	5400.00	43
100.00	5200.00	5300.00	39
100.00	5100.00	5200.00	43
101.01	5100.00	5201.11	43

图8为来自转换环路的 f_{OUT} 的相位噪声曲线。为显示转换环路的精密调谐性能，图8中使用的参考(f_{REF})输入为101.011 MHz。

图8中的 $f_{OUT\ rms}$ 抖动测量结果小于39 fs (从1 kHz积分到30 MHz)。

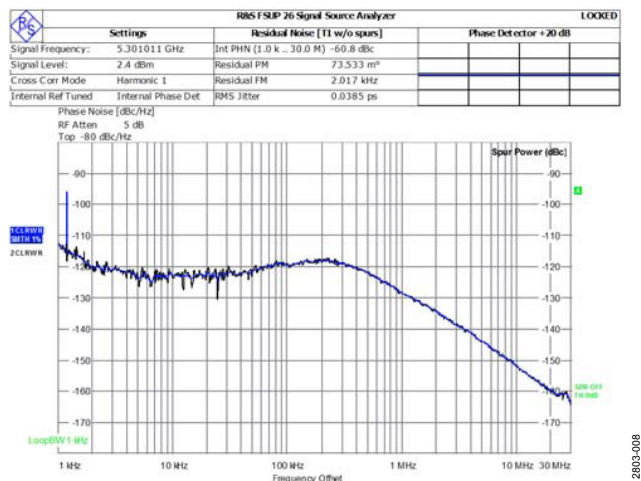


图8. 转换环路 f_{OUT} 的相位图

ADF4355-2用作独立PLL来产生类似的频率时， $f_{OUT\ rms}$ 抖动测量结果在200 fs到250 fs之间，如表3所示。

对于表3所示数据， f_{REF} 为EV-ADF4355-2SD1Z评估板的低噪声REFIN源。 f_{OUT} 为EV-ADF4355-2SD1Z的RFOUTA(+). RFOUTA(-) 连接到一个50 Ω 端接电阻。

表3. 基于ADF4355-2的独立PLL的相位噪声

f_{REF} (MHz)	f_{OUT} 频率 (MHz)	f_{OUT} RMS抖动 (fs)
100.00	5400.00	202
100.00	5300.00	220
100.00	5200.00	243
100.00	5201.11	222

电路评估与测试

本电路采用EVAL-CN0369-SDPZ电路板、EV-ADF4355-2SD1Z评估板和ADL5801-EVALZ评估板。两片EVAL-SDP-CS1Z系统演示平台 (SDP-S) 板配合EVAL-CN0369-SDPZ电路板和EV-ADF4355-2SD1Z评估板使用。这两片板具有120引脚的对接连接器，支持快速完成设置并评估电路性能。连接到EVAL-CN0369-SDPZ电路板的SDP-S板配合整数N分频评估软件使用，以对ADF4002片内寄存器进行编程。连接到EV-ADF4355-2SD1Z板的SDP-S板配合ADF4355-2评估软件使用，以对ADF4355-2片内寄存器进行编程。

如需获得EVAL-CN0369-SDPZ板的全套文档，包括原理图、布局布线和物料清单，请参阅CN-0369设计支持包 (www.analog.com/cn/CN0369-DesignSupport)。

开始使用

有关软件安装和测试设置，请参阅EVAL-CN0369-SDPZ用户指南 (UG-806)。

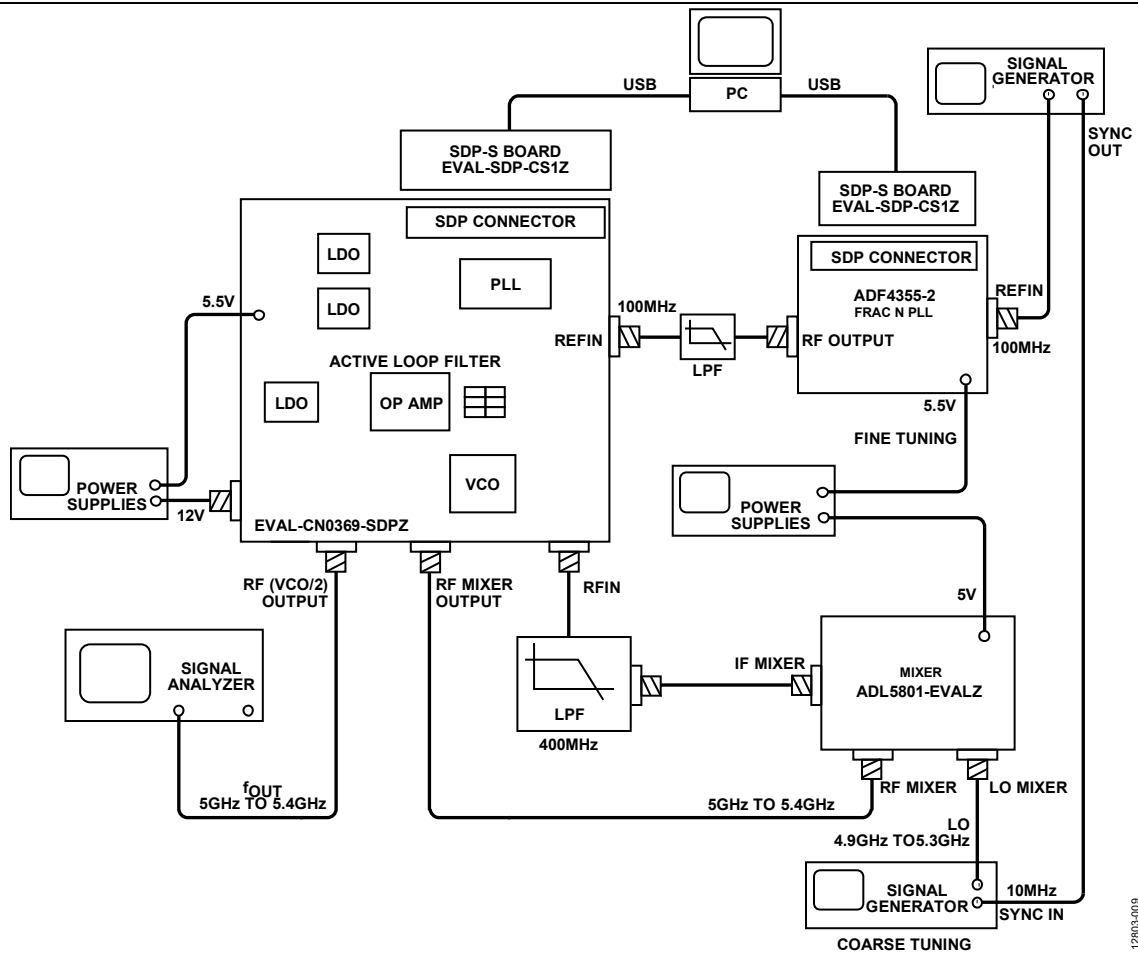


图9. 测试设置框图

设备要求

需要以下设备：

- 带 USB 端口的 Windows® XP、Windows Vista (32 位) 或 Windows 7 (32 位) PC
- EVAL-CN0369-SDPZ 电路评估板
- EV-ADF4355-2SD1Z 评估板
- 两片 EVAL-SDP-CS1Z SDP-S 板
- Integer-N v7 和 ADF4355 评估软件
- 电源：5 V、5.5 V 和 12 V
- 两个 RF 信号源 (R&S SMA100 或同等器件)
- 频谱分析仪 (Agilent FSUP 或同等设备)
- TTE 400 MHz 低通滤波器 (或同等器件)
- Mini Circuits 100 MHz 低通滤波器 (或同等器件)

功能框图

功能框图参见图1。测试设置的框图如图9所示。

设置与测试

设置设备后，使用标准RF测试方法测量电路的相位噪声和相位抖动。



图10. EVAL-CN0369-SDPZ PCB照片

更多资料

CN-0369设计支持包：

www.analog.com/cn/CN0369-DesignSupport

EVAL-CN0369-SDPZ用户指南 (UG-806)

EV-ADF4355-2SD1Z用户指南 (UG-804)

EVAL-SDP-CS1Z系统开发平台用户指南

指南MT-031。实现数据转换器的接地并解开“AGND”和“DGND”的谜团。ADI公司。

指南MT-086。锁相环(PLL)基本原理。ADI公司。

指南MT-101。去耦技术。ADI公司。

ADIsimPLL设计工具

AN-30。应用工程师问答-30：PLL频率合成器。ADI公司。

数据手册和评估板

EVAL-CN0369-SDPZ评估板

ADL5801-EVALZ评估板

EV-ADF4355-2SD1Z评估板

EVAL-SDP-CS1Z系统开发平台

ADF4002数据手册

AD8065数据手册

HMC512数据手册

ADL5801数据手册

ADF4355-2数据手册

修订历史

2016年11月—修订版0：初始版

(Continued from first page) Circuits from the Lab reference designs are intended only for use with Analog Devices products and are the intellectual property of Analog Devices or its licensors. While you may use the Circuits from the Lab reference designs in the design of your product, no other license is granted by implication or otherwise under any patents or other intellectual property by application or use of the Circuits from the Lab reference designs. Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, Circuits from the Lab reference designs are supplied "as is" and without warranties of any kind, express, implied, or statutory including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, noninfringement or fitness for a particular purpose and no responsibility is assumed by Analog Devices for their use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from their use. Analog Devices reserves the right to change any Circuits from the Lab reference designs at any time without notice but is under no obligation to do so.