

14位、125 MSPS四通道ADC，通过后端数字求和增强SNR性能

评估和设计支持

设计和集成文件

[原理图](#)、[布局文件](#)、[物料清单](#)

电路功能与优势

图1所示电路是14位、125 MSPS四通道ADC系统的简化图，该电路使用后端数字求和将信噪比(SNR)从单通道ADC的74 dBFS提升到四通道ADC的78.5 dBFS。

这项技术特别适合要求高SNR(如超声和雷达)的应用，并且利用了现代高性能、低功耗、四通道流水线式ADC。

该电路使用了非相关噪声源在方和根(rss)基础上相加，而信号电压在线性基础上相加的基本原理。

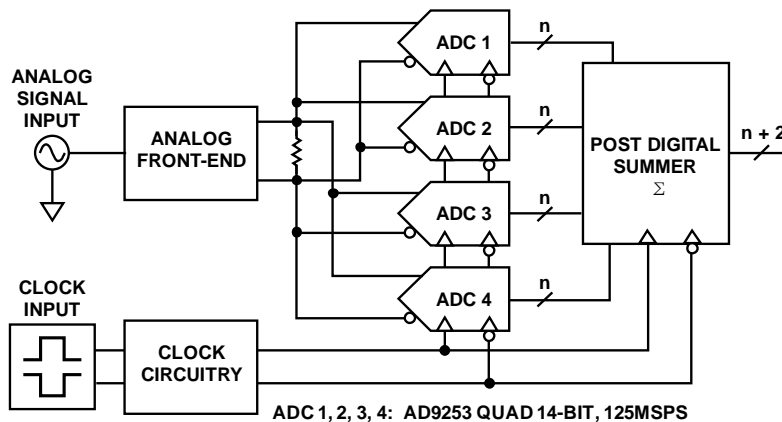


图1. 四个并联ADC求和得到更高SNR的基本框图

Rev. 0

Circuits from the Lab™ circuits from Analog Devices have been designed and built by Analog Devices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design and construction of each circuit, and their function and performance have been tested and verified in a lab environment at room temperature. However, you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly, in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause whatsoever connected to the use of any Circuits from the Lab circuits. (Continued on last page)

电路描述

每个ADC的输入由信号项(V_S)和噪声项(V_N)组成。将四个噪声电压源求和可得到总电压 V_T ，它是四个信号电压加上四个噪声电压方和根的线性组合，例如：

$$V_T = V_{S1} + V_{S2} + V_{S3} + V_{S4} + \sqrt{V_{N1}^2 + V_{N2}^2 + V_{N3}^2 + V_{N4}^2}$$

由于 $V_{S1} = V_{S2} = V_{S3} = V_{S4}$ ，信号可有效地乘以4，而转换器噪声——具有等效rms值——仅乘以2，因此信噪比以系数2增加，即6.02 dB。所以，6.02 dB的SNR增量是将四个类似信号求和所引起的一个额外的有效分辨率位的结果。由于 $SNR(dB) = 6.02N + 1.76$ dB，其中N为位数，从而：

$$N + \Delta N = \left[\frac{SNR(dB)}{6.02} - \frac{1.76}{6.02} \right] + \frac{6.02 \text{ dB}}{6.02} = N + 1$$

表1显示将多个ADC输出求和得到的SNR理论值。为方便起见，显然应选择将四个ADC求和。某些关键情况下可能需要更多的ADC求和，但具体取决于其他的系统规格(包括成本)和可用的电路板空间。

表1. 增加SNR与ADC数目的关系

ADC数目	SNR增量(dB)
2	3
4	6
8	9
16	12
32	15

14位ADC的理想SNR是 $(6.02 \times 14) + 1.76 = 86.04$ dB。AD9253数据手册指定的典型SNR为74 dB，但其产生的ENOB为12位。

$$ENOB = \frac{74 - 1.76}{6.02} = 12 \text{ bits}$$

图1所示电路集成无源接收器前端，由四个模拟输入通道组成，采用器件为14位、125 MSPS四通道模数转换器AD9253。

该电路接受单端输入，并通过双平衡配置中两个阻抗比为1:1的宽带宽(3 GHz)M/A-COM ETC1-1-13巴伦将输入转换为差分信号，如图2所示。

 


图2. 输入模拟求和网络

10393-002

所有四个ADC输入均在巴伦配置的次级侧相连。电路中无增益，每个模拟输入对都有简单滤波功能，减少可能反馈至邻近ADC通道的残余反冲信号。

通过ADC的全差分架构提供良好的高频共模抑制性能，因此求和时非相关噪声源最小，产生78.5 dBFS SNR和85dBc SFDR性能(第一奈奎斯特频带内，以125 MSPS采样时0 MHz至62.5 MHz)。整体电路带宽为65 MHz，通带平坦度为1 dB。

为了获得最佳性能，采用双平衡巴伦法在频率范围内达到最佳的偶阶杂散性能。由于四个ADC的输入相连，维持平衡可能有一定难度，哪怕频率低于100 MHz。

使用66 Ω 差分端接电阻端接巴伦配置的次级侧。选择66 Ω 有助于减少四个转换器输入阻抗并联组合的损耗，同时最大程度降低变压器次级侧对初级侧的损耗，获得从初级侧看来大约50 Ω 的总阻抗。

此设计中采用了铁氧体磁珠，有助于降低电路板布局以及四个未缓冲并联ADC通道引起的寄生容性负载的影响。磁珠可减少来自每个ADC输入通道的反冲，从而保持了整体带宽。

10 Ω 串联电阻具有双重作用。首先，它们驱动ADC输入滤波器(2 pF共模和5 pF差分)；其次，它们起到减少来自每个ADC反冲的作用。有关反冲充电和未缓冲ADC架构的更多信息，请参见应用笔记AN-742。

表2总结了系统的测量性能，其中-3 dB带宽为67 MHz。网络的总插入损耗约为3 dB，因此需要+13 dBm的输入驱动能力，以便为ADC的输入提供满量程2 V p-p差分信号。

表2. 电路的测定性能

性能规格(2.0 V p-p FS)	最终结果
采样频率	125 MSPS
通带平坦度(67 MHz)	3 dB
SNRFS (10 MHz)	78.5 dBFS
SFDR (10 MHz)	85 dBc
H2/H3 (10 MHz)	85 dBc/90 dBc
输入阻抗 (10 MHz)	58 Ω
输入驱动 (10 MHz)	+13.0 dBm

系统性能

14位、125 MSPS、四通道ADC AD9253与16位、125 MSPS ADC AD9653引脚兼容。图3显示AD9253和AD9653四通道求和和配置的带宽测量对比。

 


图3. AD9253和AD9653四通道求和配置的频率响应

针对单通道和四通道版本的AD9253、AD9653测量SNR，结果显示在图4中。

 


图4. AD9253、AD9653单通道和四通道求和配置的SNR性能与频率的关系

请注意，使用四通道求和技术，可增加14位ADC AD9253在10 MHz时的SNR，增加量约为5 dB。16位ADC AD9653的SNR增加量大致相同。

另一方面，单个14位ADC AD9253和单个16位ADC AD9653相差大约3 dB。

SFDR数据用于AD9253和AD9653的四通道求和配置，如图5所示。

 


图5. AD9253和AD9653四通道求和配置的SFDR性能与频率的关系

图1和图2中所示电路的输入阻抗使用一个在1 GHz频段内校准至50 Ω 的网络分析仪测量，如图6所示。可以看出最终网络在所需频段内(第一奈奎斯特区，直流至62.5 MHz)的VSWR为1.2或更低。

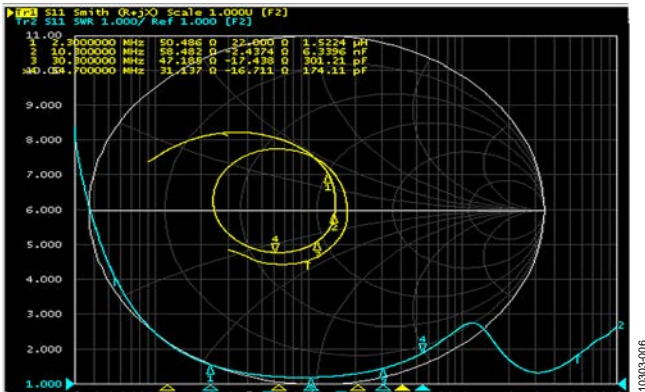


图6. 完整前端四通道求和的输入阻抗

前端接口设计程序

本节介绍无源前端ADC与滤波器接口设计的常用方法，采用无源求和技术。为实现最佳性能(带宽、SNR和SFDR)，前端和ADC应对一般电路形成一定设计限制：

- 知道并理解设计前端时的关键参数，包括：
 - 输入阻抗/VSWR(电压驻波比)是一个无量纲参数，反映目标带宽内有多少功率被反射到负载中。网络的输入阻抗是特定的负载值，通常为50 Ω 。
 - 通带平坦度通常指额定带宽内容许的波动纹波量。
 - 带宽仅仅是系统要使用的频率范围。

- 最小信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。
- 输入驱动电平与带宽、输入阻抗和VSWR特性有关，可设置转换器满量程输入信号所需的增益和幅度。它高度依赖所选的前端元件，如变压器、放大器或抗混叠滤波器，并且可能是最难以达到的参数之一。
- ADC与滤波器的负载间必须确定正确数量的串联电阻。这是为了防止通带内的不良信号尖峰，并尽量减少单个ADC输入的反冲。在大部分情况下，必须凭经验确定正确值。
- ADC的输入阻抗可能需要经过外部并联电阻分流，才会降低数值。
- 应使用正确串联电阻将ADC与滤波器隔离开。此串联电阻也会减少尖峰信号，且通常凭经验确定。

电路优化技术和权衡

本接口电路内的参数具有高互动性；因此优化电路的所有关键规格(带宽、带宽平坦度、SNR、SFDR和增益)几乎不可能。

在图2中，通带峰化可以随着串联电阻RA的值提高而降低。但是，此电阻的值越高，信号衰减就越大，输入网络必须以更大的信号驱动，以填充所有ADC并联组合的满量程输入范围。

上述因素的权衡可能有些困难。本设计中，每个参数权重相等；因此所选值代表了所有设计特征的接口性能。某些设计中，根据系统要求，可能会选择不同的值，以便优化SFDR、SNR或输入驱动电平。

本设计的SNR性能取决于以下几个因素：ADC架构的本质、通过内部采样和保持机制设置的AD9253内部前端缓冲器偏置电流，以及设计的带宽要求。本例中使用了整个第一奈奎斯特区。

该特定设计中可以权衡的另一因素是ADC满量程设置。对于采用本设计获得的数据，满量程ADC差分输入电压设置为2 V p-p，它可以优化SFDR。将满量程输入范围改为低于2.0 V p-p的最大满量程范围会降低SNR性能。

无源组件和PCB寄生效应考虑

该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局，包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。高速ADC和放大器PCB布局的详情请参见指南MT-031和MT-101。

对于滤波器内的无源元件，使用低寄生表面贴装电容、电感和电阻。所选电感来自Coilcraft 0603CS系列。滤波器使用的表贴电容为5%、C0G、0402型，以确保稳定性和精度。

系统的完整文档请参见CN-0249设计支持包。

常见变化

对于需要相同带宽、更低功耗和性能的应用，可使用12位、125 MSPS四通道ADC AD9633。对于需要相同带宽、略高功耗和更高性能的应用，可使用16位、125 MSPS四通道ADC AD9653。这些器件与之前列举的其他器件引脚兼容。

电路评估与测试

本电路使用修改的AD9253-125EBZ电路板和基于HSC-ADC-EVALCZ FPGA的数据采集板。这两片板具有对接高速连接器，可以快速完成设置并评估电路性能。修改的AD9253-125EBZ板包括本笔记所述的评估电路，与Visual Analog评估软件一起使用的HSC-ADC-EVALCZ数据采集板，以及用于适当控制ADC并采集数据的SPI控制器软件。CN-0249设计支持包位于：<http://www.analog.com/CN0249-DesignSupport>，包含原理图、BOM和电路板布局布线。应用笔记AN-835详细说明了如何设置硬件和软件，以运行本电路笔记所述的测试。用户指南《评估AD9653/AD9253/AD9633模数转换器》描述了评估AD9253的基本程序。

了解详情

CN-0249 Design Support Package:

<http://www.analog.com/CN0249-DesignSupport>

AN-742 Application Note, Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs, Analog Devices

Arrants, Alex, Brad Brannon, and Rob Reeder, AN-835 Application Note, *Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation*, Analog Devices.

Evaluating the AD9653/AD9253/AD9633 Analog-to-Digital Converters, User Guide

MT-031 Tutorial, *Grounding Data Converters and Solving the Mystery of "AGND" and "DGND"*, Analog Devices.

MT-101 Tutorial, *Decoupling Techniques*, Analog Devices.

Rarely Asked Questions: *Considerations of High-Speed Converter PCB Design, Part 1: Power and Ground Planes*, November 2010.

Rarely Asked Questions: *Considerations of High-Speed Converter PCB Design, Part 2: Using Power and Ground Planes to Your Advantage*, February 2011.

Rarely Asked Questions: *Considerations of High-Speed Converter PCB Design, Part 3: The E-Pad Low Down*, June 2011.

Reeder, Rob, *Achieve CM Convergence between Amps and ADCs*, Electronic Design, July 2010.

Reeder, Rob, *Maximize ADC Performance Through Balance And Symmetry*, Electronic Design, November 2010.

Reeder, Rob & Michael Elliott, *Kick Back at High-Speed Unbuffered ADCs*, Electronic Design, July 2011.

Reeder, Rob, *Mine These High-Speed ADC Layout Nuggets For Design Gold*, Electronic Design, September 15, 2011.

Reeder, Rob, Mark Looney and Jim Hand, *Pushing the State of the Art with Multichannel A/D Converters*, Analogue Dialogue, May 2005.

数据手册和评估板

[AD9253 Data Sheet](#)

[AD9253 Evaluation Board \(AD9253-125EBZ\)](#)

[Standard Data Capture Platform \(HSC-ADC-EVALCZ\)](#)

修订历史

2013年5月—修订版0：初始版

(Continued from first page) Circuits from the Lab circuits are intended only for use with Analog Devices products and are the intellectual property of Analog Devices or its licensors. While you may use the Circuits from the Lab circuits in the design of your product, no other license is granted by implication or otherwise under any patents or other intellectual property by application or use of the Circuits from the Lab circuits. Information furnished by Analog Devices is believed to be accurate and reliable. However, Circuits from the Lab circuits are supplied "as is" and without warranties of any kind, express, implied, or statutory including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, noninfringement or fitness for a particular purpose and no responsibility is assumed by Analog Devices for their use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties that may result from their use. Analog Devices reserves the right to change any Circuits from the Lab circuits at any time without notice but is under no obligation to do so.

©2013 Analog Devices, Inc. All rights reserved. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
CN10303sc-0-5/13(0)

