

## 视频解码器、HDMI接收器和收发器的晶振设计考虑因素

### 简介

为实现频率稳定性和精确性，使用本应用笔记作为振荡器外部电路的设计指南。

此外，本应用笔记还描述视频解码器的振荡器电路。在基频模式下，大部分ADI视频解码器通常都需要一个标称频率为28.63636 MHz<sup>1</sup>、频率稳定性为50 ppm的晶振。表1详细罗列了用于ADV7403评估板的晶振规格。本应用笔记基于ADV7401和ADV7403；然而它同样适用于ADV740x、ADV718x、ADV728x、ADV7800、ADV7802、ADV7842、ADV7844和ADV7850视频解码器。

视频产品内置独立的高清多媒体接口(HDMI<sup>®</sup>)接收器(ADV7611、ADV7612、ADV7619和ADV7604)以及HDMI视频接收器，这些器件无法对模拟视频进行数字化(比如ADV7622和ADV7623)；可以使用最小化传输差分信号(TMDS)时钟来接收像素信号。这些器件不需要高精度晶振时钟源，因为晶振精度不影响视频质量。这种情况下，来自晶振电路的时钟主要用于测量TMDS频率时钟，以便产生自由运行的视频图案，并执行其他非视频相关操作，比如扩展显示识别数据(EDID)和高带宽数字内容保护(HDCP)。因此，它不会影响已处理视频的质量。

**表1. 用于ADV7403评估板的晶振规格  
(参见参考文献1)**

特性	数值
封装形式	HC49
标称频率	28.63636 MHz
振荡模式	基频
频率校准(25°C时)	±0.0030%
频率温度稳定性容差	±0.0050%
工作温度范围	-10°C至+60°C
等效电阻(最大值)	30 Ω
负载电容	30 pF
驱动电平	100 μW
分流电容(最大值)	7.0 pF
老化率	±0.0003%

### 振荡器说明 电路

图1显示视频解码器中振荡器的框图。石英晶振的等效电路如图2所示。C0是晶振的分流或静态电容。R1表示动态电阻，L1表示动态电感，C1表示动态电容。R1、L1和C1由晶振的机械属性所决定。它们位于晶振的动态支臂上，并且仅在晶振振荡时才会产生影响(参见参考文献2)。R是外部分流电阻，对于ADV740x系列产品而言，其建议值为1 MΩ。

额外的外部分流电阻适用于大部分视频解码器和HDMI接收器，但ADV7850和ADV7619除外。如需最新的信息，请参见ADI网站上相关视频器件的推荐原理图：[www.analog.com](http://www.analog.com)。

 


图1. 振荡器框图

 


图2. 晶振等效电路图

<sup>1</sup> 若使用ADV7850，则该值为27 MHz；更多信息请参见相关视频器件的推荐原理图。

## 串联和并联谐振

晶振的有效电抗曲线如图3所示。区域1和区域2中的频率范围表示基频模式。

基频模式有两种谐振类型：串联和并联。

当L1动态电感与C1动态电容谐振时，将会产生串联谐振。

串联谐振频率由下式近似确定：

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L1C1}}$$

当负载电容C<sub>L</sub>两端连接晶振引脚时，产生并联谐振。并联谐振中晶振的振荡频率由下式近似确定：

$$f_{XTAL} = f_s \left( \frac{C1}{2(C0 + C_L)} + 1 \right)$$

注意，图3区域2显示的并联谐振可计算如下：

$$f_A = \frac{1}{2\pi\sqrt{L1C1(C1C0)/(C1 + C0)}}$$

用于ADV740x解码器的晶振在并联谐振模式下振荡，本应用笔记的其余部分将会讨论。工作频率等于区域2范围内显示的晶振频率(见图3)。

 


图3. 晶振电抗

11785-003

## 晶振规格

### 频率容差

频率容差是指晶振适当调谐时，在有限频率范围内振荡的能力。制造商通常给出与频率容差有关的两个规格，包括：

- 频率校准容差，表示25°C时标称频率的最大偏差。
- 频率温度稳定性容差，表示温度在工作温度范围内波动时，标称频率的最大偏差。

表1中的频率校准容差为±0.0030%；因此，最大频率偏差(Δf)由下式给出：

$$\Delta f = 28.63636 \text{ MHz} \times 0.000030 \approx 859.09 \text{ Hz}$$

因此，下式正确：

$$0.0030\% = \frac{0.0030}{10^2} = \frac{30}{10^6} = 30 \text{ ppm}$$

### 负载电容

晶振数据手册中的负载电容给出25°C时，容差范围内的并联谐振频率。因此，设计一个匹配负载电容的电路很重要，以便达到制造商规定的频率。使用下式计算负载：

$$C_L = \frac{(C_{PG1} + C1)(C_{PG2} + C2)}{C_{PG1} + C1 + C_{PG2} + C2} + C_S$$

其中：

C<sub>PG1</sub>和C<sub>PG2</sub>表示引脚到地电容。

C<sub>S</sub>表示印刷电路板(PCB)杂散电容。

一个较好的原则是C<sub>PG1</sub>和C<sub>PG2</sub>近似取5 pF至10 pF，而C<sub>S</sub>近似取2 pF至3 pF。

 


图4. 计算晶振负载电容

11785-004

例如，使C<sub>PG1</sub> = C<sub>PG2</sub> = C<sub>PG</sub> = 4 pF且C1 = C2 = C。C<sub>PG</sub>表示寄生接地电容。如需使负载电容C<sub>L</sub> = 30 pF，则C值必须为已知(见表1)。C值可从上式获取。

$$\begin{aligned} C &= 2(C_L - C_S) - C_{PG} \\ &= 2(30 - 3) - 4 \\ &= 50 \text{ pF} \end{aligned}$$

因此，针对C1和C2，可选择两个47 pF电容。通过改变C1和C2的起始值，可优化电路性能。

### 等效串联电阻

等效串联电阻(ESR)通常由制造商指定。假定振荡器匹配负载电容(C<sub>L</sub>)，则ESR是晶振阻抗的实值部分。

$$ESR = R1 \left( 1 + \frac{C0}{C_L} \right)^2$$

例如，表1中给出的晶振ESR为30 Ω，C<sub>L</sub>等于30 pF。针对ADV740x解码器，建议ESR ≤ 30 Ω。

### 驱动电平

驱动电平等于晶振功耗。将功耗限制在规格数值以内很重要，以防晶振受损。如果晶振峰值电压由于直流电源而取近似值，那么功耗可近似表示为：

$$P = 2RI(\pi f_{XTAL}(C_L + C0)V_{CC})^2$$

### 质量因数

晶振数据手册中通常不提供品质因数(Q)。Q因数是存储电能的无功功率与所有电能损耗总和之比。因此，当不存在任何损耗时，理想振荡器中的Q因数等于无穷大。标准晶振的Q因数范围为20,000至200,000。Q因数极高的晶振有助于晶振的高频稳定性。

### 参考文献

- <sup>1</sup> 产品规格：HC49标准晶振系列(产品型号MA01377)，Golledge Electronics, Ltd.，有关该器件的更多信息，请联系Golledge Electronics。
- <sup>2</sup> 应用笔记AP-155：用于微控制器的振荡器(英特尔公司，1983年6月)。

### 修订历史

**2013年10月—修订版0：初始版**

**注释**