

### スイッチ読み出しでのチャタリング防止の3種類のアプローチ

著者：石井 聡

#### はじめに

「スイッチのチャタリングはアナログ的振る舞いか？デジタル的振る舞いか？」ということで、アナログ・チックだろうという考えのもと技術ノートの話題としてみます（「メカ的だろう！」と言われると進めなくなりますので…ご容赦を…）。

さてこの技術ノートでは、スイッチのチャタリング対策（「チャタ取り」とも呼ばれる）について、電子回路の超初級ネタではありますが、デジタル回路、マイコンによるソフトウェア、そしてCR回路によるものと、3種類を綴ってみたいと思います。

#### チャタリングのようすとは？

まずは最初に、チャタリングの発生しているようすをオシロスコープで観測してみましたので、これを図1にご紹介します。こんなふうにバタバタと変化します。チャタリングは英語で「Chattering」と書きますが、この動詞である「Chatter」は「ぺちやくちやしやべる。〈鳥が〉けたたましく鳴く。〈サルが〉キャッキョと鳴く。〈歯・機械などが〉ガチガチ [ガタガタ] 音を立てる」という意味です (weblio 辞書より)。そういえばいろんなところで Chatter を聞くなあ… (笑)。

 


図1. スwitchのチャタリングが発生しているようす  
(横軸は 100us/DIV)

#### 先鋒はRTL (デジタル回路)

余談ですが、エンジニア駆け出し4年目位のときに7kゲートのゲートアレーを設計しました。ここで外部からの入力信号のストロブ設計を間違えて、バグを出してしまいました… (汗)。外部からの入力信号が非同期で、その処理を忘れたというところです。チャタリングと似たような原因でありました。ESチ

ックで分かったのよかったですのですが、ゲートアレー自体は作り直しました。中はほぼ完璧でしたが、がっくりでした。外部とのIFは(非同期ゆえ)難しいです(汗)…。

当時はFPGAでプロトタイプを設計し(ICはXC2000!)、回路図(紙)渡しで作りました。テスト・ベクタは業者さんに1か月入り込んで、そこのエンジニアの方と一緒にワーク・ステーションの前で作りました。その会社の偉い方がやってきて、私を社外の人と思わず、私の肩に手をやり「あれ？誰だれ君はどした？」と聞いてきたりした楽しい思い出です(笑)。



図2. スwitchのチャタリング防止  
FPGA上でRTLでやってみた

#### それでは本題に…

閑話休題ということで…。さて、図2の上側の7セグメントLEDの表示を変えるべく(というより内部動作パラメータをスイッチで操作すべく)、下側のスイッチで設定するためのRTL (VHDL) を書きました。

図3にこのRTLを示します。チャタリング対策のアルゴリズム(アプローチ)も多岐の方法論があるかと思いますが、一例としてご覧ください。TNJ-016でも書きましたが、Verilogが書けないので、VHDLです。一応これで動いています。

応用される場合は、必要に応じてカウンタに toggle enable を追加して strobe を入れるなど、カウンタのビット数が無用に伸びないようにしてください(この回路のクロックは低速になっているので、カウンタは5ビットで済んでいます)。マイコンのソフトより論理回路のほうがタイミング(時間)予測が簡単だから楽ですね(マイコンで割り込み処理すれば別ですが)。

アナログ・デバイス株式会社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイス社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。  
©2015 Analog Devices, Inc. All rights reserved.

Rev. 0

```

architecture Behavioral of SwChat is
signal LastSwState : std_logic;
signal CurrentSwState : std_logic;
signal DurationCounter : std_logic_vector(4
downto 0);

begin
process(CLK, RESET) begin
    if (RESET = '1') then
        LastSwState <= '0';
        CurrentSwState <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        LastSwState <= CurrentSwState;
        CurrentSwState <= SwitchIn;
    end if;
end process;

process(CLK, RESET) begin
    if (RESET = '1') then
        DurationCounter <= "00000";
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        if ((LastSwState xor CurrentSwState) = '1')
        then
            DurationCounter <= "00000";
        elsif (DurationCounter /= "11111") then
            DurationCounter <= DurationCounter + 1;
        end if;
    end if;
end process;

process(CLK, RESET) begin
    if (RESET = '1') then
        RiseEdge <= '0';
        FallEdge <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        if (DurationCounter = "11110") then
            if (LastSwState = '1') then
                RiseEdge <= '1';
                FallEdge <= '0';
            else
                RiseEdge <= '0';
                FallEdge <= '1';
            end if;
        else
            RiseEdge <= '0';
            FallEdge <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

図 3. VHDL で書いたチャタリング対策回路の RTL

### 簡単に動作説明

LastSwState と CurrentSwState は 1 クロックごとに読んだ、入力ポートの状態履歴です。これを赤字で示した部分のように xor すると、同じ状態（チャタっていない）であれば結果は false (0) になり、異なっている状態（チャタっている）であれば結果は true (1) になります。

チャタっている状態を検出したらカウンタ（DurationCounter）をクリアし、継続しているのであればカウントを継続します。このカウンタは最大値で停止します。

その最大値ひとつ前のカウント値になるときに LastSwState が 0 であるか 1 であるかにより、スイッチが押された状態が検出されたか、スイッチから手を離れた状態が検出されたかを判断し、それにより RiseEdge, FallEdge をアサートします。なお本質論とすれば、スイッチの状態と RiseEdge, FallEdge のどちらがアサートされるかについては、スイッチ回路の設計に依存しますが…。

### メタステーブル（準安定）はデジタル回路でのアナログ的ふるまいだ！

やれやれ出来たぞ、と思っていたところ、「この前段に気分的にメタ・ステーブル殺しを入れたいくなりますね」というコメントをいただきました。

もともと FPGA/RTL からのスタートでしたので「技術ノートにするにも、デジタル・ネタだなあ」と後悔のみでありましたが、「メタ殺し」という、デジタル回路に生じるアナログ的現象である「メタ・ステーブル」についてのコメントでありました。こういう進展するとは思ってもせず、ただただ嬉しく思いました。

メタステーブル（準安定）はセットアップ・ホールドが満足できないために生じる、中間レベルが「ある時間」維持される現象です。調べてみると wikipedia には記述が無いようです。

自分も図 3 のソースでは（これをミラー・マシン/ムーア・マシンと言っているのか判りませんが）入力をワン・ライン（SwitchIn）のみとしており、複数の F/F で準安定による誤動作が生じないように

```
CurrentSwState <= SwitchIn;
```

として F/F でクロッキングしてあります。この SwitchIn が外部からのポートです。CurrentSwState でメタ・ステーブル（準安定）が発生することがありますが、システム・クロックも低速ゆえ、時間が経ってメタ・ステーブルが消滅する可能性が高いことから、1 段いれておけば大丈夫だろう、という考え方で「メタ殺し」設計してあります。

### 中堅は C 言語（マイコンでのソフトウェア）

余談ですが先日、立川市のお客様のところにお邪魔しました。車両での移動でしたが、立川飛行場跡地前を通りすぎました。

私は大学生だったころ、それは昭和 60 年の夏、この「タチヒ（立飛）地区」にあった会社にソフトウェア・エンジニア（Z80 のアセンブラ）としてバイトに来ていたのです。たしか AD コンバータの値を Z80 マイコンで取り込み、それを PC9801 と I/F し（RS232C だったか？今は記憶が無いのですが 8251 などの SCI は使わなかったはず…。PC98 BUS だったかも？）、さらにそれを N88 BASIC で画面表示させ、HP-GL でプロッタにプロットするというものでした。当然デバッグなども無く、いきなりオブジェクトを EPROM に焼いて確認という開発スタイルでした。

それは大学 4 年生として最後の夏休みの 1.5 か月程度のバイトでした。昼休み時には青い空の下で、若手社員さんから仕事の大変さについて教わっていたものでした…。

## アナログ電子回路技術ノート

TNJ-017

今回そのお客様訪問後に、このことを思い出し、ネットでサーチしてみると（会社名さえ忘れかけていました）、今は違うところで会社を営業されていることを見つけ、私の設計したソフトが応用されている装置も「Web 歴史展示館」上に展示されているものを見つけることができました（感動の涙）。

## それではここでも本題に…

またまた閑話休題ということで…。図 4 はマイコンを利用した回路基板です。これらの設定スイッチが正しく動くように C 言語でチャタリング防止機能を書きました。これも一応これで問題なく動いています。

ソースコードを図 5 に示します。こちらもチャタリング対策のアプローチとしても、多岐の方法論があるかと思いますが、一例としてご覧ください（汗）。

 


図 4. こんなマイコン回路基板のスイッチのチャタリング防止を C 言語でやってみた

```
// 5 switches from PE2 to PE6
switchstate = (PINE & 0x7c);

// wait for starting switch
if (switchcount < 1000) {
    if (switchstate == 0x7c) {
        // switch not pressed
        switchcount = 0;
        lastswitchstate = switchstate;
    }
    else if (switchstate != lastswitchstate) {
        switchcount = 0;
        lastswitchstate = switchstate;
    }
    else {
        // same key is being pressed
        switchcount++;
    }
}
```

```
// Perform requested operation
if (switchcount == 1000) {
    ※ ここで「スイッチが規定状態に達した」として、目的の
    動作をさせる処理を追加 ※
    // wait for ending of switch press
    switchcount = 0;
    while (switchcount < 1000) {
        if ((PINE & 0x7c) != 0x7c) {
            // some of switches are still pressed
            switchcount = 0;
        }
        else {
            switchcount++;
        }
    }
}
// return
switchcount = 0;
```

図 5. C 言語で書いたチャタリング対策ソース

## 簡単に動作説明

良く見てみると、この図 5 の C コードも図 3 の RTL コードと考え方はほとんど同じです。この場合は 5 つのスイッチが Port E の B2~B6 に接続されており、全てのスイッチはプルアップされています。スイッチが押されると各ビットが 0 になります。スイッチが押されていない状態であれば、

```
switchstate == 0x7c
```

が true となり、図 3 の RTL では DurationCounter となっている switchcount (int です) がゼロになります。チャタリングが起きればこれがゼロに戻りますので、チャタリングによる誤動作を防止できます。

どこかのスイッチを押していると switchcount がメイン・ループ 1 周ごとにカウントアップしていきます。switchcount は (10 進で) 1000 になるまでカウントアップし、1000 になったときに目的のスイッチ動作を行います。

これは簡易な動作用のソースですが、「複数のスイッチが同時に押されたときにはどう動くのだ？」というソフトウェア設計レビュー・ミーティング的な突っ込みにも else if のあとで対応しています、いや、いるつもりです（笑）。

## 大将はやっぱり CR 回路（アナログ回路）

図 6 も複数の設定スイッチがあるデジタル回路基板です。このデジタル回路基板は FPGA もマイコンもない基板で、HCMOS でアクロバティックなシーケンサ回路を実現している（という自己満足？的な）基板です。HCMOS が多数見えるところかと思えます…。

ということでデジタル信号処理やソフトウェア的なチャタリング対策が施せませんので、ここでは図 7 のような回路にして、CR 回路とシュミット・トリガ・インバータ 74HC14 を用いたかたちで実現してみました。

チャタリング取りは CR 回路により実現します。時定数は後でも詳しく説明しますが、約 0.1sec です。この時定数で波形が大きく鈍りますので、それを安定に検出するためにシュミット・トリガ・インバータ 74HC14 を用いています。

# アナログ電子回路技術ノート

# TNJ-017

## 74HC16x のカウンタは同期回路の神髄が詰まったもの

この回路でスイッチを押すと、74HC16x のカウンタを使った自己満足的なシーケンサ回路が動作し、デジタル信号波形のタイミングが変化していきます。波形をオシロで観測しながらスイッチを押していくと、波形のタイミングがきちんとずれていくようすを確認することができました。

74HC16x とシーケンサと聞いてピーンと来たという方は、「いぶし銀のデジタル回路設計者」の方と拝察いたします。74HC16x は、同期シーケンサの基礎技術がスマートに、煮詰まったかたちで詰め込まれ、応用されている HCMOS IC なのがあります。動作を解説するだけでも同期回路の神髄に触れることもできると思いますし（半日説明できるかも）、いろいろなシーケンサ回路も実現できます。

### 不適切だったことは後から気が付く！

「やれやれ出来たぞ」というところでしたが、基板が完成して数か月してから気が付きました。使用したチャタリング防止用コンデンサは 1uF という容量が大きめでありますが、電源が入ってスイッチがオフである「チャージ状態」では、コンデンサ（図 7 では C15/C16）は 5V になっています。これで電源スイッチを切ると 74HC14 の電源電圧が低下し、IC の入力端子より「チャージ状態」の C15/C16 の電圧が高くなってしまいます。ここから IC 内部のダイオードを通して入力端子に電流が流れてしまい、IC が劣化するとか、最悪ラッチアップが生じてしまう危険性があります。

ということで、本来であればこの C15/C16 と 74HC14 の入力端子間には 1kΩ 程度で電流制限抵抗をつけておくべきでありました…（汗）。この基板は枚数も大量に作るものではなかったのに、このままにしておきました…。

 


図 6. 複数の設定スイッチのある回路基板のチャタリング防止を CR 回路でやってみた

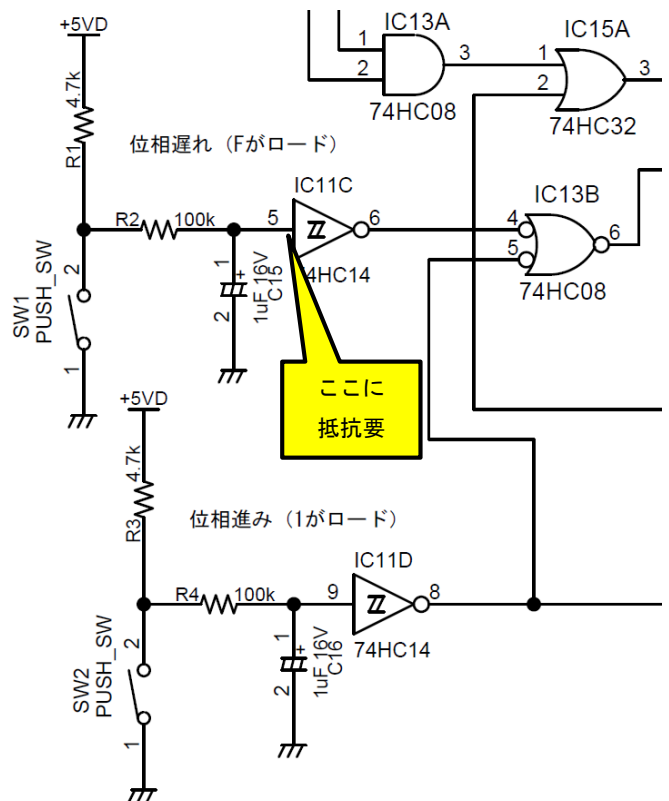


図 7. 図 6 の基板の CR 回路によるチャタリング防止（気づくのが遅かったが C15/C16 と 74HC14 の間にはラッチアップ防止の抵抗を直列に入れるべきであった！）

### 回路の動作をオシロスコープで一応確認してみる

図 7 の回路では 100kΩ (R2/R4) と 1uF (C15/C16) が支配的な時定数要因になっています。スイッチがオンしてコンデンサから電流が流れ出る（放電）ときは、時定数は  $100k\Omega \times 1\mu F$  になります。スイッチが開放されてコンデンサに電流が充電するときは、時定数は  $(100k\Omega + 4.7k\Omega) \times 1\mu F$  になりますが、ほぼ放電時の時定数と同じと考えることができます。

図 8 にスイッチが押されたときの 74HC14 の入力端子（コンデンサの放電波形）と同出力端子（シュミット・トリガでヒステリシスを持ったかたちで L から H になる）の波形のようすを示します。

また図 9 にスイッチが開放されたときの 74HC14 の入力端子（コンデンサの再充電波形）と同出力端子（シュミット・トリガでヒステリシスを持ったかたちで H から L になる）の波形のようすを示します。このときは時定数としては  $(100k\Omega + 4.7k\Omega) \times 1\mu F$  ということで、先に示したとおりですが、4.7%の違いなのでほぼ判別することはできません。

 


図 8. 図 6 の基板でスイッチを押したときの CR 回路の放電のようすと 74HC14 出力（時定数は  $100\text{k}\Omega \times 1\mu\text{F}$  になる。横軸は  $50\text{ms}/\text{DIV}$ ）

 


図 9. 図 6 の基板でスイッチを開放したときの CR 回路の充電のようすと 74HC14 出力（時定数は  $104.7\text{k}\Omega \times 1\mu\text{F}$  になるが 4.7%の違いなのでほぼ判別できない。横軸は  $50\text{ms}/\text{DIV}$ ）