

iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項

著者：Rich Ghiorse

はじめに

アナログ・デバイセズの*iCoupler*製品は、集積度、性能、消費電力特性に優れた、フォトカプラに代わる絶縁ソリューションを提供します。*iCoupler*絶縁チャンネルは、CMOS入力および出力回路とチップ・スケールのトランスで構成されています(図1を参照)。*iCoupler*はCMOS技術を採用しているため、システム・レベルの静電気放電(ESD)やサージ電圧、高速トランジェント、またはその他の過電圧状態が発生すると、フォトカプラよりもラッチアップまたはESDによる損傷を受けやすくなっています。

 


図1. ADuM140xクワッド・アイソレータ

このアプリケーション・ノートは、これらの問題を解決するための指針を示します。システム・レベルの各種のテスト設定を例にとり、性能に悪影響を及ぼす可能性のあるメカニズムについて説明します。またその例に対して推奨するソリューションを紹介합니다。

アナログ・デバイセズは2005年後半、大部分の*iCoupler*製品について、ラッチアップと電氣的過大ストレス(EOS)に対する耐性を強化したモデルを発売する予定です。この新しい製品ファミリーADuM3xxxシリーズは、既存のADuM1xxxシリーズ製品とピン互換で、同一の性能仕様となっています。ADuM3xxxシリーズのリリース後も、ADuM1xxxシリーズは引き続き販売する予定です。

部品かシステムか

簡単に言えば、部品とは相互配線された単一の集積化デバイスであり、システムとは相互配線された複数の部品からなる非集積化デバイスです。ほとんどの場合、部品とシステムは明確に区別できます。しかし、部品テストとシステム・テストの区別はそれほど明確ではありません。さらに、システム・レベルのテストでデバイスがどのように動作するかを部品の仕様から直接予想できない場合もあります。ESDテストがその例です。

ESD、サージ、バースト、高速トランジェントは、エレクトロニクス・アプリケーションにおいては避けられないものです。これらの事象においては一般的に、高電圧で持続時間の短いスパイクがデバイスに対して直接または間接に加わります。これは、人間の接触、ACラインの摂動、雷撃、システム・グラウンド間の同相電圧差などのように、デバイスと実環境の現象との相互作用が原因で発生します。

部品レベルのESDテストは、部品をシステムにアセンブリする前やアセンブリ時に作業員や自動アセンブリ装置が行うハンドリングに対してデバイスのESD耐性を判断するには非常に役立ちます。しかし、システム・レベルのESD事象が発生したときの内部デバイスのESD耐性を判断するには、部品レベルのESDデータはあまり役に立ちません。これには、以下の2つの理由があります。

- システム・レベルと部品レベルのESDテストは、その目的が異なります。部品レベルのテストは、一般的に部品のハンドリングとアセンブリ時の条件下におけるESD耐性を判断することを目的としています。システム・レベルのテストは、一般的にシステムの動作時の条件下におけるESD耐性を判断することを目的としています。
- システム・レベルのテスト時に部品に適用される条件が、実装されるボード/モジュール/システムの設計に応じて大きく変わる場合があります。たとえば、システム・グラウンドと部品グラウンド間の誘導性のパターン配線が長いと、テスト時より大きな電圧トランジェントが部品上に印加されます。

REV. 0

アナログ・デバイセズ株式会社

本 社 / 〒105-6891 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワービル
電話03(5402)8200
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪MTビル2号
電話06(6350)6868

ADuM140xクワッド・アイソレータのESDテスト結果を表Iにまとめています。これによれば、*iCoupler*を使用できるのは、ESD耐圧の定格値が4kVよりも低いシステムに限られるということになります。しかし実際には、IEC 61000-4-2規格に準拠した15kV ESDレベルのシステムで、*iCoupler*がごく一般的に使用されています。

こうしたずれが生じる原因はテストの方法にあります。部品レベルのテストでは、電源が投入されていない状態にあるデバイスのピンまたはボディに対してESD事象を直接印加します。これに対しシステム・レベルのテストでは、外部のESD事象に接する可能性のあるシステム内部のさまざまな箇所に対してESD事象を加えることが求められています。さらに、部品レベルとシステム・レベルのテストで使用される信号波形も異なります。

表I. ADuM140xのESDテスト結果

ESDモデル	最初の合格電圧 (V)	最初の不合格電圧 (V)
人体モデル	3,500	4,000
フィールド誘導電荷	1,500	2,000
デバイス・モデル		
マシン・モデル	200	400

アナログ・デバイセズのESDテストに関する詳細は、『アナログ・デバイス信頼性ハンドブック』を参照してください。

システムの内部で使用する*iCoupler*の性能を正確に予測するには、システム・テストの特性を理解したうえで、これらのテストが部品レベルでの*iCoupler*にどのように影響しているかを評価する必要があります。表IIは、*iCoupler*のアプリケーションで使用する一般的なシステム・レベルのテストを示します。これらのテストの事例をいくつか後述します。

表II. *iCoupler*のアプリケーションで使用する一般的なシステム・レベルのテスト

テスト規格	目的	テスト電圧 (Vrms) ¹
IEC61000-4-2	ESD	2,000~15,000
IEC61000-4-4	高速トランジェント／バースト	500~4,000
IEC61000-4-5	サージ	500~4,000

¹ IEC 61000-4テストには、コンプライアンス・レベルが含まれます。上の表に記載するテスト電圧は、レベル1（最小）からレベル4（最大）までのコンプライアンス電圧レンジです。

システム・テスト性能を解析するための*iCoupler*モデル
システム・レベルのテストの影響を理解するために役立つ*iCoupler*の回路モデルを図2に示します。インダクタL1、L2、L3、L4は主にパッケージ・ピンとボンディング・ワイヤを、コンデンサC1は絶縁バリア間の浮遊容量を考慮したものです。インダクタンス値は約0.2nHです。容量値は*iCoupler*チャンネルあたり約0.3pFです。

 


図2. システム設計の解析に役立つ*iCoupler*モデル

CMOSデバイスのラッチアップ

CMOSプロセスでは本来、シリコン制御整流器 (SCR) として構成される寄生のPNPおよびNPNトランジスタを使用します。ラッチアップとは、この寄生SCRがトリガされるときの状態です。これによってV_{DD}とグラウンド間に低い抵抗値が発生し、その後大きい電流が引き込まれ、これがデバイスを通ります。この過大な電流レベルによって、EOSによるデバイスの損傷が生じる場合があります。

ラッチアップによって発生する損傷は、デバイスの完全な破壊からパラメータ性能の劣化までさまざまです。さらに厄介なのは潜在的な障害で、後になってシステムの動作に悪影響を及ぼしかねません。ラッチアップ全般の問題の対処法を扱った「Winning the Battle Against Latch-Up in CMOS Switches」(CMOSスイッチのラッチアップの問題を解決する手法) という優れた論文が、『Analog Dialog35-05』(2001年発行)に掲載されています。この記事ではCMOSスイッチに関する問題を取り上げていますが、その内容は*iCoupler*を含むすべてのCMOSデバイスにおおむね適用できます。

*iCoupler*を使用するすべてのアプリケーションでは、V_{DD}とグラウンド間の電源ノイズを最小限に抑えるために、バイパス用のセラミック・コンデンサを外付けすることを特に推奨します。これらのコンデンサの容量は0.01~0.1μFとし、可能な限り*iCoupler*デバイスに近い位置に実装してください。アプリケーションによっては、十分なバイパス処理を行った場合でもラッチアップの問題が発生することがあります。このような場合、さらに200Ωの抵抗をV_{DD}と直列に接続すると、良好な結果を得られます。この方法によって、5V電源アプリケーションでは電源電流がラッチアップ・トリガ電流を下回る25mAまでに制限されます。ただし、消費する電源電流によっては、この直列抵抗によって*iCoupler*の電源電圧が許容レベル以下になることがあります。高い電源電流が要求される高速データレートの動作時に、このような問題が最も発生しやすくなります。

一般的にラッチアップを引き起こすメカニズムは、デバイスの絶対最大定格を超える過電圧状態です（大部分の*iCoupler*製品では7.0V超または-0.5V未満の電圧）。*iCoupler*をシステムに組み込んで実装すると、過電圧の発生源がはっきりしないこともあります。しかし十分に理解すれば、通常は過電圧状態を管理することができます。

IEC 61000-4-2 ESDテスト

IEC 61000-4-2 ESDテスト設定のブロック図を図3に示します。このテストでは、ESD接触または空気放電電圧を、システム・シャシ上のさまざまなポイントに印加します。これによって、*iCoupler*にラッチアップの問題を引き起こす可能性のあるいくつかのメカニズムが発生します。*iCoupler*のグラウンドを経由した注入電流や、システムのシャシまたはプリント配線基板のパターン配線を通るESD電流からの誘導性結合などがその例です。

 


図3. IEC 61000-4-2 ESDテスト

ESD注入電流

ラッチアップを引き起こす可能性があるメカニズムとしてまず考えられるのは、過大なESD電流が*iCoupler*のグラウンドに注入される場合です。図4は、*iCoupler*をフローティング出力として使用する場合の回路図を示しています（フローティング入力構成でも同様のメカニズムが存在する可能性があります）。

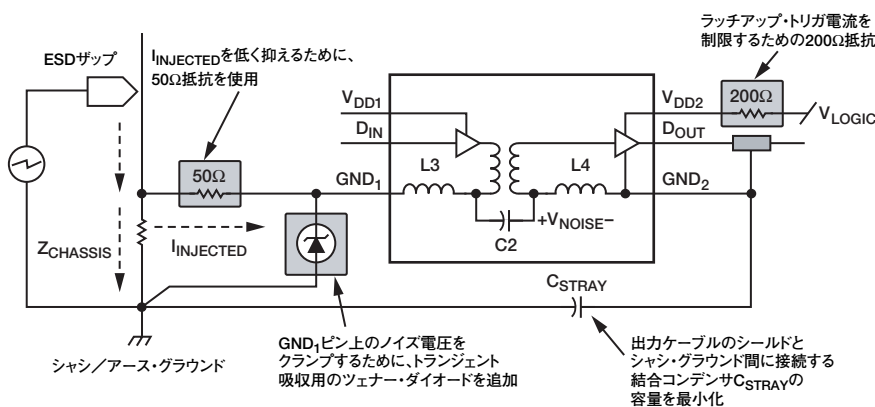


図4. ESD注入電流メカニズムと推奨のソリューション

この例では、シャシ・インピーダンス Z_{CHASSIS} がESD放電中に注入電流を発生させます。この電流は $L3$ 、 $C2$ 、 $L4$ 、 C_{STRAY} からなるループ内に流れ込みます。 C_{STRAY} は、出力ケーブルのシールドとシャシ・グラウンド間に接続したコンデンサです。 C_{STRAY} の容量を大きくすると、それに応じて注入電流が大きくなり、その結果として $L4$ を通過する内部ノイズ電圧が発生します。この電圧とともに GND_2 がその絶対最大定格値を超えると、ラッチアップが発生すると考えられます。

電流注入の問題に対しては、以下のような措置を講じることを推奨します。

- グラウンド間のシャシ・インピーダンスを可能な限り低く抑えます。
- クロス絶縁バリア容量の C_{STRAY} を最小限に抑えます。
- 可能であれば、ラッチアップ・トリガ電流を制限するために 200Ω の抵抗を $V_{\text{DD}2}$ と直列に接続します。
- シャシのグラウンドと GND_1 との間に 50Ω の抵抗を接続します。これによって注入電流(I_{INJECTED})が低減され、最終的にノイズ電圧(V_{NOISE})が低下します。
- 接続部とシャシのグラウンド間にトランジェント吸収用のツェナー・ダイオードを接続します。これによりノイズ電圧がツェナー電圧以下のレベルにクランプされます。

ESD電流からの誘導性結合

*iCoupler*のプリント配線基板またはシステムのシャシに存在するESD電流から誘導性結合が発生する可能性も考慮する必要があります。ほとんどのアプリケーションでは、外部の磁界から*iCoupler*トランス上で誘導性ピックアップが生じることは、問題ではありません。しかしIEC 61000-4-2 ESDテストでは、まれにこのような現象が確認されています。この問題はきわめて簡単に解決できます。

図5は、ESDテストのセットアップと、ESD事象によって発生する I_{ESD} および I_1 電流の経路を図示しています。これらの電流は非常に大きくなることがあり、アプリケーションのプリント配線基板とシヤシ上に大きい磁界を誘導します。放射された磁界からの誘導性ピックアップを最小限に抑えるには、グラウンド・パターン配線の配置とその外面形状、グラウンド回路の接続、ボードの場所、シヤシ内部の方向のすべてが重要な要素となります。

図5aは不適切なレイアウトの例で、*iCoupler*の近くで細いグラウンド・パターン配線を使用しています。グラウンド・ループによって I_{ESD} の一部が I_1 としてボードのグラウンド回路を流れることもわかります。配線が*iCoupler*に近接し、パターン配線幅が狭いと、誘導される磁界のレベルは増加します。磁界が高いレベルに達すると、上述のように*iCoupler*のラッチアップが起きます。図5bは適切なレイアウトの例で、*iCoupler*から十分に離れた幅の広いグラウンド・プレーンと、 I_{ESD} がボードのグラウンド回路に流れ込むことを防止するシングル・ポイントのグラウンドを使用しています。グラウンド回路を設計するときは、常に電流経路を考慮に入れるとよいでしょう。

システムのシヤシを設計するときは、シヤシ・グラウンド接続のインピーダンスを最小限に抑えることが重要です。また、シヤシのエッジから可能な限り離れた位置にプリント回路基板を実装し、図6に示すように、放射されるいずれの磁界に対しても*iCoupler*が平行となる方向にボードを配置するとよいでしょう。

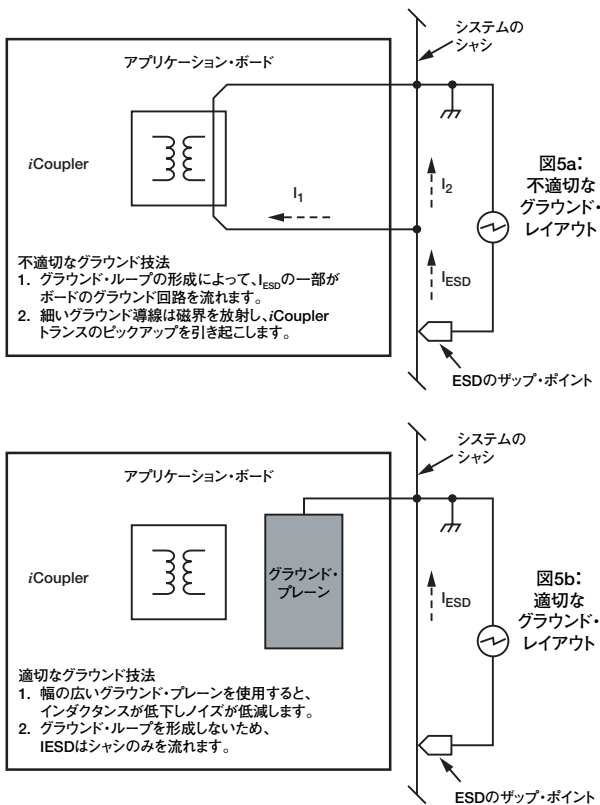


図5. ボードのグラウンド回路の適切な例と不適切な例

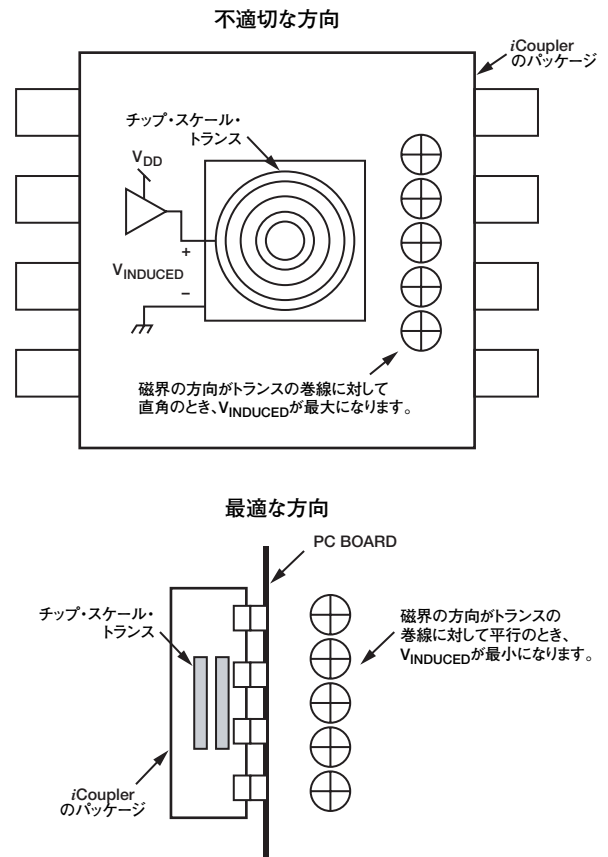


図6. 外部磁界と*iCoupler*トランスの相互作用

誘導性結合を解決するには、以下の方法を推奨します。

- グラウンド・ループができないようにグラウンド・システムを設計します。
- 個々の細いパターン配線ではなく、グラウンド・プレーンを使用します。
- プリント配線基板をシヤシのエッジから離れた位置に配置します。
- 可能であれば、図6に示すように*iCoupler*が外部の磁界に対して平行になるような方向に実装します。

IEC 61000-4-5サージ・テスト

IEC 61000-4-5規格に準拠したサージ・テストも、工業および計装アプリケーションで実施されるシステム・レベルのテストとして一般的です。図7は、*iCoupler*のサージ・テスト構成回路およびこれに関連するバイパス・コンデンサと浮遊容量を示します。 V_{TEST} は、アース・グラウンドとボードのローカル・グラウンドであるGND¹との間に現れるサージ・テスト電圧です。このテストの一般的なテスト電圧は、最大4kVです。図7に示すように、絶縁バリア間に過度の浮遊容量が存在すると、 V_{DD1} の電圧がその絶対最大定格値を超えるレベルまで駆動され、*iCoupler*の損傷が発生する可能性があります。

 


図7. iCouplerのIEC 61000-4-5サージ・テスト・セットアップ回路

図8は、解析を容易にするために簡略化した回路図です。この回路図ではリード・インダクタンスのわずかな影響を無視し、 C_{STRAY} を1つの演算要素として扱っています（式1）。

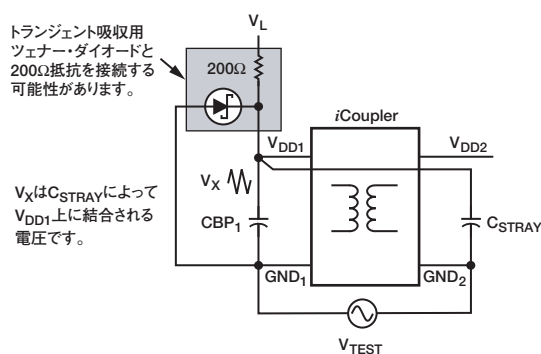


図8. 図7の等価回路簡略図

図8を使用し、インダクタンスを無視すると、 C_{STRAY} を次式で表すことができます。

$$C_{STRAY} = C4 + \frac{C_{BP2} \times C5}{C_{BP2} + C5} \quad (1)$$

結合電圧の V_X は、以下に示す簡単なコンデンサ除算式を用いて求めます。

$$V_X = V_{TEST} \times \frac{C_{STRAY}}{C_{STRAY} + C_{BP1}} \quad (2)$$

式2より、 C_{BP1} と比較して C_{STRAY} を小さくすると、 V_X が最小になることが分かります。たとえば、テスト電圧を4kV、バイパス・コンデンサの容量を0.01 μ Fとすると、浮遊容量が10pFと適当であっても、4Vの結合された V_{DD1} 電圧が生成されます。

通常の電源電圧に加えてこの電圧が印加されると、ラッチアップを誘発します。このような状況のときは、結合電圧を十分に安全な値である0.4Vに低減するために、バイパス・コンデンサ C_{BP1} の容量を0.1 μ Fまで高くしてください。最善の結果を得るためには、以下の事項に従ってください。

- iCouplerのフローティング・グラウンドとシステム・グラウンド間の容量を最小限に抑えます。
- 十分に大きい容量の高品質セラミック・バイパス・コンデンサを使用して適切なバイパス処理を施し、iCouplerの電源ピンに誘導される電圧を可能な限り低く抑えます。
- V_{DD1} と V_{DD2} でノイズ・スパイクが発生しないようにします。
- 可能であれば、 V_{DD1} と直列に200 Ω の抵抗を追加し、寄生のSCRトリガ電流を制限します。
- V_{DD1} 間にトランジェント吸収用ツェナー・ダイオードを使用します。

IEC 61000-4-4高速トランジェントおよびバースト・テスト例

IEC 61000-4-4規格に準拠した高速トランジェントやバーストのテストも、適切な設計プラクティスを順守していないと問題を生じることがあるシステム・レベルのテストです。このテストでは、高電圧の高速エッジ信号をシステムのAC電源上に結合します。

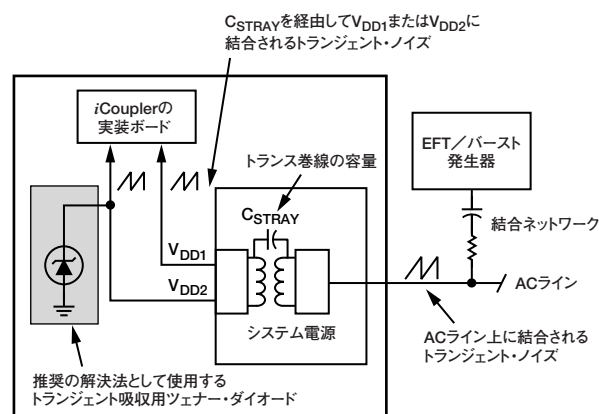


図9. IEC 61000-4-4高速トランジェント/バースト・テスト・セットアップ回路

図9は、高速トランジェント・テスト・セットアップの回路簡略図です。ここで問題となる主要なメカニズムは、システム電源トランスの巻線間の容量です。この浮遊容量は、AC電源から発生する高速のトランジェント信号をiCouplerの電源ピンに結合させる可能性があります。iCouplerの電源に印加された電圧が十分に高いレベルであれば、これが電源電圧の最大定格値を上回り、そのためにラッチアップが発生することが考えられます。

この場合、問題の発生を予防するには以下の方法が最適です。

- 巻線間の容量が低い電源を使用します。
- 適切なバイパス処理を施して、電源ノイズを最小限に抑えます。
- iCouplerの電源間にツェナー・ダイオードのクランプ回路を使用して、ノイズ電圧をクランプします。

ESD耐性を強化した新しい*iCoupler*

過酷なESDアプリケーションにおける*iCoupler*の使用に一層対応するために、アナログ・デバイスでは新しい*iCoupler*製品ラインを発売する予定です。ADuM3xxxシリーズでは、回路設計とレイアウトの改良により、ESD事象に対する*iCoupler*の耐性を強化しました。この新しい製品ファミリーは、既存のADuM1xxxシリーズ製品とピンおよび仕様の互換性を備えています。すでに実装されている数多くのアプリケーションで、標準タイプの*iCoupler*製品が良好な性能を発揮しています。したがって、ESD耐性を強化したADuM3xxxシリーズのリリース後も、標準タイプのADuM1xxxシリーズを引き続き販売する予定です。

ADuM3xxxシリーズの部品番号は標準タイプと同じですが、鉛フリー・モデルのみの販売となります。表IIIは、2つの製品ファミリーの部品番号例を示します。

表III. 標準タイプ/ESD耐性強化タイプ各種*iCoupler*製品の部品番号例

標準タイプ	ESD耐性強化タイプ
ADuM1100ARWZ	ADuM3100ARWZ
ADuM1201ARWZ	ADuM3201ARWZ
ADuM1301BRWZ	ADuM3301BRWZ
ADuM1402CRWZ	ADuM3402CRWZ

ADuM3xxxシリーズ*iCoupler*の内部

ESD耐性を強化するために、ADuM3xxxシリーズ*iCoupler*にはいくつかの設計改良を行っています。具体的には、以下のような改良点があります。

- すべての入出力インターフェースにESD保護セルをつけています。
- 幅の広い形状およびビアと平行のラインを使用して、主要な金属パターン配線の抵抗値を低減します。
- PMOSとNMOSの各デバイス間のガードおよび絶縁技法を採用して、CMOSデバイス固有のSCRの影響を最小限に抑えます。
- 金属パターン配線に45°のコーナーを使用して、電界濃度の高いエリアをなくしています。
- 各電源ピンとそれに対応するグラウンド間の大きいESDクランプによって、電源ピンの過電圧を防止します。

結論

このアプリケーション・ノートに従えば、システム・レベルでの*iCoupler*のアプリケーションの設計はうまくいくはずですが、*iCoupler*について紹介した一体化要素の回路モデルを利用すれば、システム・レベルのテストに関する問題を予測できます。このモデルを利用し、さらに各種のシステム・テストを十分に理解したうえで、本書で推奨する予防的な技法を採用すれば、設計上の問題を防ぐことができます。コスト、システム設計、またはその他の理由で本書の推奨事項を実施できない場合は、新しいADuM3xxxシリーズの*iCoupler*を使用することで、ESD/ラッチアップの問題を解決できます。